

1805062


Sub :

Day

Time :

Date : / /

(2)

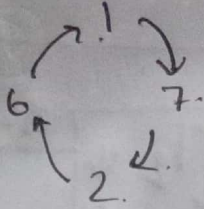

$y_2 y_1 y_0$

001

111

010

110

$y_2 y_1 y_0$

111

010

110

001

$T_2 T_1 T_0$

1 1 0

1 0 1

1 0 0

1 1 1

$$T_2 = 1$$

$$T_1 = y_1' + y_2 y_0'$$

$$T_0 = y_2$$

y_2	y_1	y_0	
0	00	01	11
1	01	10	11

$$T_2 = 1$$


y_2	y_1	y_0	
0	00	01	11
1	01	10	11

$$T_1 = y_1' + y_2 y_0'$$

y_2	y_1	y_0	
0	00	01	11
1	01	10	11

$$T_0 = y_2$$

Circuit Diagram:

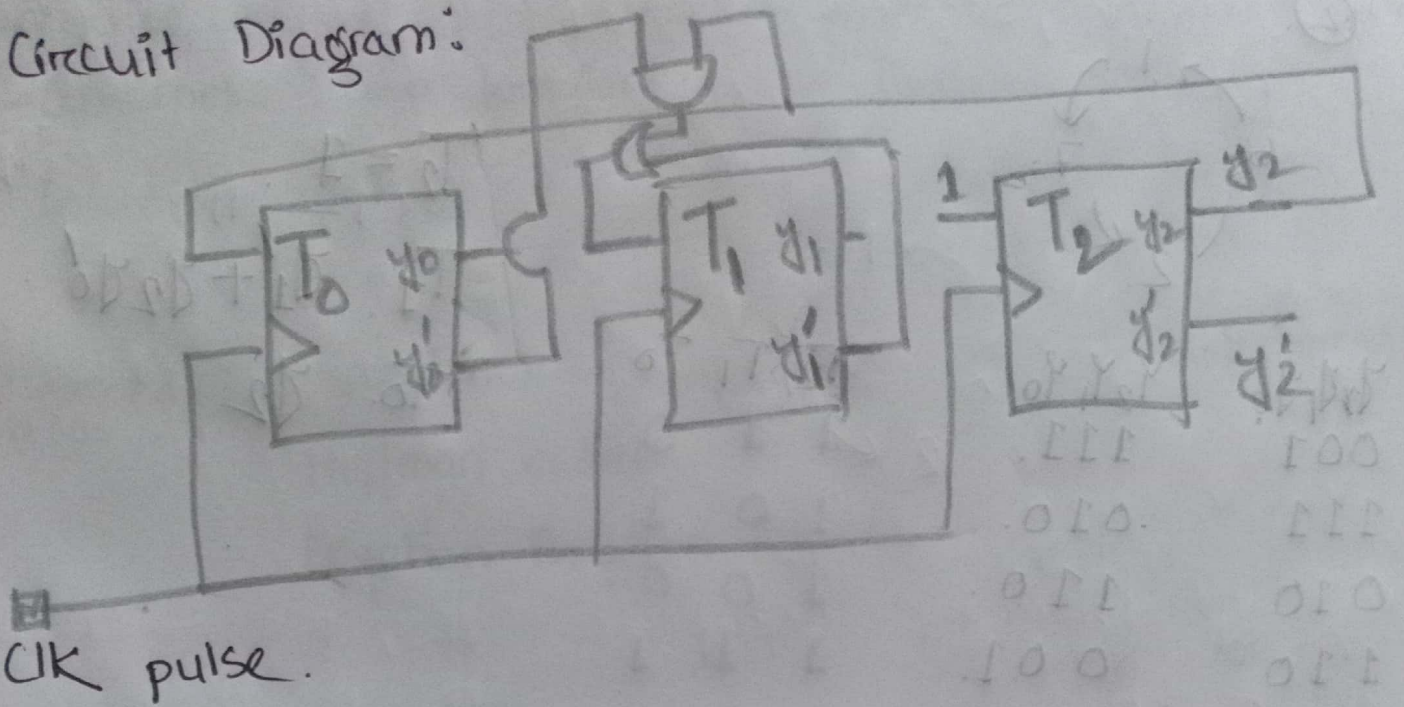

11	10	00	01	11	10	00	01
X	L	X	0	X	L	X	0
0	X	X	1	0	X	X	1

01	11	10	00	01	11	10	00
0	X	0	X	0	X	0	X
1	1	X	X	1	1	X	X